

$$l = 5 \text{ cm}$$


$$\frac{B = 1 \text{ T}}{x(I_{\max}) = ?}$$

$$U_i = R \cdot I_i ; R = \xi \frac{2(x+l)}{S}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$

$$\rightarrow I_i = \frac{U_i}{R} = \frac{U_i S}{\xi 2(x+l)} = Blv(x) \frac{S}{\xi 2(x+l)} = Bl \sqrt{2ax} \frac{S}{\xi 2(x+l)} \propto \frac{\sqrt{x}}{x+l}$$

$$I_i$$

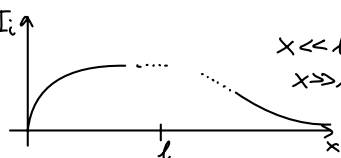

$$x \ll l \rightarrow I_i \propto \sqrt{x}$$

$$x \gg l \rightarrow I_i \propto \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{x+l} \right)' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+l) - \sqrt{x}}{(x+l)^2} = 0$$

$$\rightarrow \frac{x+l}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = 0$$

$$\frac{x+l}{2} = x$$

$$l = x \Rightarrow x(I_{\max}) = 5 \text{ cm}$$

8. Homogeno magnetno polje z gostoto 0.5 T ima navpično smer. V polju se v vodoravni ravnini vrti polmeterska palica s frekvenco 2 Hz tako, da kroži prvo krajišče po krogu s polmerom 25 cm in drugo po krogu s polmerom 75 cm . Kolikšna napetost se inducira med krajiščema palice?

$$[U_i = 1.57 \text{ V}]$$

$$B = 0.5 \text{ T}$$


$$\nu = 2 \text{ Hz}$$

$$r_1 = 25 \text{ cm}$$

$$r_2 = 75 \text{ cm}$$

$$l = 50 \text{ cm}$$

$$U_i = ?$$

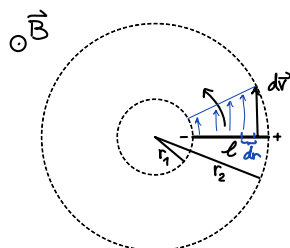

$$U_i = \vec{v} \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$$

$$\omega = 2\pi\nu = 4\pi \text{ s}^{-1}$$

$$U_i = \int dU_i = \int \vec{v} \cdot (d\vec{r} \times \vec{B}) = \int_{r_1}^{r_2} v B dr = B \omega \int_{r_1}^{r_2} r dr = \frac{1}{2} B \omega (r_2^2 - r_1^2) = \dots = 1.57 \text{ V}$$

$$(T = \frac{V}{m/s})$$

9. Obroč iz kovine s specifičnim uporom $0.05 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ ima polmer 5 cm in presek 1 mm^2 . Obroč vrtimo okoli premera, ki je pravokoten na magnetno polje z gostoto 0.7 T . kolikšen povprečni navor je potreben, da se obroč zavrti desetkrat v sekundi? $[\bar{M} = 0.06 \text{ Nm}]$

$$\xi = 0.05 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$$



$$r = 5 \text{ cm}$$

$$S_0 = 1 \text{ mm}^2$$

$$B = 0.7 \text{ T}$$

$$\nu = 10 \text{ Hz}$$

$$\bar{M} = ?$$

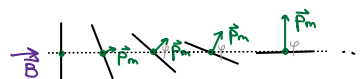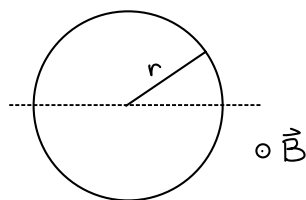

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

$$M = p_m B \sin \varphi$$

$$p_m = I_i S_0$$

$$\rightarrow I_i(\varphi) = \frac{U_i(\varphi)}{R}$$

$$U_i = \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d(BS_0 \cos \varphi)}{dt} = BS_0 \frac{d(\cos \varphi)}{dt} = -BS_0 \omega \sin(\omega t)$$

$$\varphi = \omega t$$

$$\rightarrow I_i(t) = \frac{BS_0}{R} \omega \sin(\omega t)$$

$$\rightarrow M = \frac{B^2 S_0^2}{R} \omega \sin^2(\omega t) \rightarrow \bar{M} = \frac{B^2 \pi^2 r^4}{2R} \omega = \frac{B^2 \pi r^3 S_0}{4 \xi} = \dots = 0.06 \text{ Nm}$$

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} \quad R = \xi \frac{2\pi r}{S_0}$$

10. V ravnini ravnega vodnika, po katerem teče tok 300 A , je ovoj v obliki pravokotnika s stranicama 5 cm in 10 cm . Daljši stranici sta vzporedni z vodnikom, bližnja je oddaljena od vodnika za 3 cm . Izključimo tok po vodniku. Kolikšen tokovni sunek izmeri balistični galvanometer z uporom 10Ω , ki vključen v ovoj?

$$[\int I_i dt = 5.9 \times 10^{-7} \text{ As}]$$

$$I = 300 \text{ A}$$


$$a = 5 \text{ cm}$$

$$b = 10 \text{ cm}$$

$$d = 3 \text{ cm}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$e = \int I_i dt = ?$$

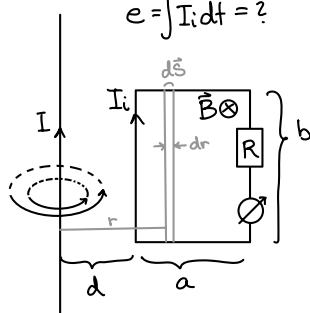

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \varphi$$

$$\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$U_i = \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\rightarrow \int U_i dt = \int d\Phi_m = \Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B b dr = b \int_a^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr =$$


$$U_i = R \cdot I_i \int dt$$

$$= \frac{b \mu_0 I}{2\pi} \log(1 + \frac{a}{d})$$

$$\int U_i dt = \int R I_i dt = R e \rightarrow e = \frac{1}{R} \int U_i dt = \dots = 5.98 \cdot 10^{-7} \text{ As}$$

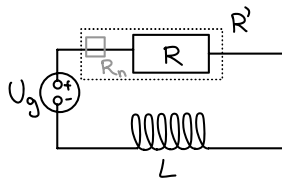11. Na baterijo z gonilno napetostjo 6 V in uporom $2\ \Omega$ priključimo zaporedno upornik za $10\ \Omega$ in tuljavo z induktivnostjo $2 \times 10^{-3}\text{ H}$. Kolikšni sta napetosti na tuljavi in na uporniku 10^{-4} s po vključitvi? Skicirajte časovni potek napetosti na tuljavi!
 $[U_L = 3.3\text{ V}; U_R = 2.3\text{ V}]$

$$\begin{aligned} U_g &= 6\text{ V} \\ R &= 10\ \Omega \\ L &= 2 \cdot 10^{-3}\text{ H} \\ R_n &= 2\ \Omega \\ t &= 10^{-4}\text{ s} \\ U_L, U_R &= ? \end{aligned}$$



$$R' = R + R_n = 12\ \Omega$$

$$\begin{aligned} U_g - U_{R'} - U_L &= 0 \\ U_g - R'I(t) - L \frac{dI}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow dt &= \frac{L dI}{U_g - R'I} \\ \int_0^t dt &= L \int_{I(0)}^{I(t)} \frac{dI}{U_g - R'I} \\ t &= -\frac{L}{R'} \log\left(\frac{U_g - R'I(t)}{U_g}\right) \end{aligned}$$

$$\exp\left\{-\frac{tR'}{L}\right\} = 1 - \frac{R'}{U_g} I(t)$$

$$\rightarrow I(t) = \frac{U_g}{R'} \left[1 - \exp\left\{-\frac{tR'}{L}\right\}\right]$$


$$\begin{aligned} U_L &= L \frac{dI}{dt} = L \frac{U_g}{R'} \cdot \frac{R'}{L} \exp\left\{-\frac{tR'}{L}\right\} = \\ &= U_g \exp\left\{-\frac{tR'}{L}\right\} = \dots = 3.3\text{ V} \end{aligned}$$

$$U_R = R \cdot I(t) = 10\ \Omega \cdot 0.225\text{ A} = 2.25\text{ V}$$

Induktivnost dolge ozke ravne tuljave: $\Phi_m = N \cdot B \cdot S = N \cdot \frac{\mu_0 N I}{l} S$
 $\rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$

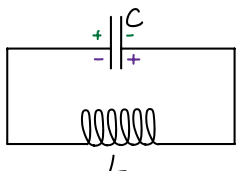12. Električni nihajni krog sestavljata kondenzator s kapaciteto $1\ \mu\text{F}$ in tuljava z induktivnostjo 10^{-3} H . Kondenzator nabijemo in nato krog s stikalom sklenemo. Kolikšna je lastna frekvenca takega nihajnega kroga? Po kolikšnem času odda kondenzator polovico svoje začetne energije tuljavi?
 $[\omega_0 = 3.2 \times 10^4\text{ s}^{-1}; t = 2.5 \times 10^{-5}\text{ s}]$

$$\begin{aligned} C &= 1\ \mu\text{F} \\ L &= 10^{-3}\text{ H} \\ \omega_0, t &= ? \end{aligned}$$



← ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG

$$\begin{aligned} U_C + U_L &= 0 \\ \frac{e}{C} + L \frac{d^2 e}{dt^2} &= 0 \quad I = \frac{de}{dt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{e}{C} + \frac{d^2 e}{dt^2} L &= 0 \\ \rightarrow \frac{1}{LC} e + \ddot{e} &= 0; \quad \omega^2 = \frac{1}{LC} \end{aligned}$$

$$\omega = 2\pi\nu_0 \rightarrow \nu_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} = \dots = 31.6\text{ kHz}$$

$$W_C(t_{1/2}) = \frac{1}{2} W_C(t=0)$$


$$W_C(t) = \frac{1}{2} C U_C^2(t)$$

$$e(t) = e(0) \cdot \cos(\omega t)$$

$$e(t) = U_C(t=0) C \cdot \cos(\omega t) \rightarrow U_C(t) = \frac{e(t)}{C} = U_C(t=0) \cos(\omega t)$$

$$\rightarrow W(t_{1/2}) = \frac{1}{2} C U_C^2(t_{1/2}) = \frac{1}{2} C U_C^2(t=0) \cos^2(\omega t) = \frac{1}{4} C U_C^2(t=0)$$
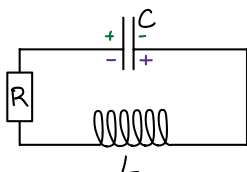
$$\rightarrow \cos^2(\omega t_{1/2}) = \frac{1}{2} \quad \omega t_{1/2} = \frac{\pi}{4} \rightarrow t_{1/2} = \frac{\pi}{4\omega} = \dots = 24.8\ \mu\text{s}$$



$$U_C + RI + U_L = 0$$

$$\rightarrow \ddot{e} + 2\beta \dot{e} + \omega^2 e = 0; \quad \beta = \frac{R}{2L}, \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$W_L = A_e = \int dA_e = \int U_L de = \int L \frac{dI}{dt} I dt = \frac{1}{2} LI^2$$

13. Tuljavo z induktivnostjo 1 H vezemo zaporedno z upornikom z uporabo $3\text{ k}\Omega$ in ju priključimo na izmenično napetost s frekvenco 50 Hz . Določite impedanco vezja! Kolikšen je fazni zamik napetosti glede na tok skozi vezje?


$$[Z = 3\text{ k}\Omega; \delta = -6^\circ]$$

$$R = 2\text{ k}\Omega$$

$$L = 1\text{ H}$$

$$\nu = 50\text{ Hz}$$

$$\frac{U_0}{I_0}, \delta, P(t) = ?$$

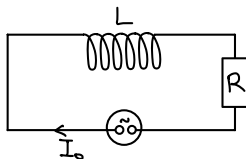

$$U_g = U_0 \cos(\omega t) \quad \text{"vzrok"}$$

$$I = I_0 \cos(\omega t - \delta) \quad \text{"posledica"}$$

$$U_g = U_R + U_L = IR + L \frac{dI}{dt}$$

$$U_0 \cos(\omega t) = I_0 R \cos(\omega t - \delta) + L I_0 (-\omega) \sin(\omega t - \delta)$$

$$U_0 \cos(\omega t) + 0 \cdot \sin(\omega t) = I_0 R [\cos(\omega t) \cos \delta + \sin(\omega t) \sin \delta] - I_0 \omega L [\sin(\omega t) \cos \delta - \cos(\omega t) \sin \delta]$$

$$\rightarrow \cos(\omega t): U_0 = I_0 R \cos \delta + I_0 \omega L \sin \delta$$

$$\sin(\omega t): 0 = I_0 R \sin \delta - I_0 \omega L \cos \delta \rightarrow \tan \delta = \frac{\omega L}{R} \rightarrow \delta = 6^\circ$$

$$\frac{U_0}{I_0} = R \cos \delta + \omega L \sin \delta = R \cos \delta \left(1 + \frac{\omega L}{R} \tan \delta\right) = R \sqrt{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}} = R \sqrt{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} = \dots = 3016\text{ k}\Omega = Z$$

↑ IMPEDANCA

$$P(t) = U(t)I(t) = U_0 \cos(\omega t) \cdot I_0 \cos(\omega t - \delta) = U_0 I_0 \cos(\omega t) (\cos(\omega t) \cos \delta + \sin(\omega t) \sin \delta)$$

$$\overline{P(t)} = U_0 I_0 \left(\underbrace{\cos^2 \omega t}_{\frac{1}{2}} \cdot \cos \delta + \underbrace{\cos \omega t \cdot \sin \omega t}_{0} \cdot \sin \delta \right) = \frac{U_0 I_0}{2} \cos \delta$$

2. način za impedanco:

$$U_g = U_0 \cos(\omega t) \rightarrow U_0 e^{i\omega t}$$

$$I = I_0 \cos(\omega t - \delta) \rightarrow I_0 e^{i(\omega t - \delta)}$$

$$\rightarrow Z = \frac{U_g}{I} = \frac{U_0 \exp(i\omega t)}{I_0 \exp(i(\omega t - \delta))} = \frac{U_0}{I_0} e^{i\delta} \in \mathbb{C}$$


|Z|

3 posebni elementi:

$$\text{---} \square \text{---}: U_g = RI \rightarrow Z_R = \frac{U_g}{I} = R \quad (\delta = 0)$$

$$\text{---} || \text{---}: U_g = \frac{e}{C} / \frac{d}{dt} \rightarrow i\omega U_g = \frac{I}{C} \rightarrow Z_C = \frac{U_g}{I} = \frac{1}{i\omega C} \quad (\delta = -\frac{\pi}{2})$$
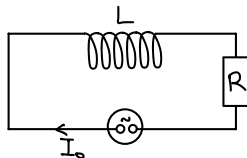
$$\text{---} \text{---} \text{---}: U_g = L \frac{dI}{dt} = L i\omega I \rightarrow Z_L = \frac{U_g}{I} = i\omega L \quad (\delta = \frac{\pi}{2})$$



$$\rightarrow Z = Z_R + Z_L = R + i\omega L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\tan \delta = \frac{\omega L}{R}$$

} enako kot prej